

# 实验四报告

## 一、实验名称

简单的类 MIPS 单周期处理器实现-寄存器与内存

## 二、实验目的

1. 理解 CPU 的寄存器与内存
2. 使用 Verilog 语言设计存储器件
3. 使用 ISim 进行行为仿真

## 三、实验范围

1. ISE 的使用
2. register 的实现
3. data memory 的实现
4. 有符号扩展的实现

## 四、主要的设计思想和测试仿真

### 1. 寄存器单元模块 Register

寄存器是指令操作的主要对象，MIPS 中一共有 32 个 32 位的寄存器。

主要的操作就是读寄存器和写寄存器。这里采用时钟的下降沿作为写操作的同步信号，防止发生错误。

```
always @ (readReg1 or readReg2) //向寄存器读数据
```

```
begin

    readData1 = regFile[readReg1];

    readData2 = regFile[readReg2];

end
```

always @ (negedge clock\_in) //向寄存器写数据

```
begin

    if(regWrite)

        regFile[writeReg] = writeData;

end
```

register 的仿真代码:

```
#285;

regWrite = 1'b1;

writeReg = 5'b10101;

writeData = 32'b11111111111111111000000000000000;


#200;

writeReg = 5'b01010;

writeData = 32'b00000000000000001111111111111111;


#200;
```

```

regWrite = 1'b0;

writeReg = 5'b00000;

writeData = 32'b00000000000000000000000000000000;


#50;

readReg1 = 5'b10101;

readReg2 = 5'b01010;

```

仿真波形如下：

 

## 2. 内存单元模块 memory

内存模块与 register 模块类似，由于写数据也要考虑信号同步，因此也要 clock\_in。

关于内存的操作也是两个，即读内存和写内存。

always @ (memRead or address) //向存储器中读数据

```
begin
```

```
    readData = memFile[address];
```

```
end
```

```
always @ (negedge clock_in) //向存储器中写数据
```

```
begin
```

```
    if(memWrite)
```

```
        memFile[address] = writeData;
```

```
end
```

内存的仿真代码：

```
#185;
```

```
memWrite = 1'b1;
```

```
address = 32'b00000000000000000000000000001111;
```


```
writeData = 32'b11111111111111111000000000000000;
```

```
#250;
```

```
memRead = 1'b1;
```

```
memWrite = 1'b0;
```

仿真波形如下：

 

### 3. 带符号扩展

将 16 位带符号数扩展为 32 位带符号数。

主要想法就是判断 16 位数的最高位，如果是 1，则前面全扩展成 1，如果是 0，则全扩展成 0.

关键代码：

```
always @(inst)

begin

    data = inst;

    if(data[15])

        data[31:16] = 16'b1111111111111111;

    else

        data[31:16] = 16'b0000000000000000;

    end
```


仿真测试代码：

```
#100;

#100 inst = 16'b1111111100000000;

#100 inst = 16'b0000000000011111;
```

仿真波形如下：

 

## 五、心得体会

本次实验较为简单，主要是增加了时钟这么一个概念，在写寄存器，写内存时都要涉及到时钟。而在带符号扩展中，主要就是判断最高位即可。

通过这两次的实验，逐渐掌握了一些小模块的写法，这对于后面整个处理器的设计无疑是有益的。