

# 实验三实验报告

## 一、实验名称

简单的类 MIPS 单周期处理器实现-控制器，ALU

## 二、实验目的

理解 CPU 控制器，ALU 的原理

## 三、实验范围

本次实验将覆盖以下范围

1. ISE 的使用
2. Spartan-3E 实验板的使用
3. 使用 Verilog HDL 进行逻辑设计
4. CPU 控制器的实现
5. ALU 的实现

## 四、主要的设计思想和测试仿真

### 1. 主控制单元 Ctr

主控制单元输入为指令的 opCode ，即操作码。操作码经过主控制单元的译码，给 ALUCtr, Data Memory, Registers, Muxs 等部件输出正确的控制信号。

<b>R</b>	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
	31 26	25 21	20 16	15 11	10 6	5 0
<b>I</b>	opcode	rs	rt	immediate		
	31 26	25 21	20 16	15		0
<b>J</b>	opcode	address				
	31 26 25					0

Mips 基本指令格式

由各个指令 opCode 和控制编码输出的关系表

Input or output	Signal name	R-format	lw	sw	beq
Inputs	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
Outputs	RegDst	1	0	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	X	X
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1

主控制模块真值表（OpCode 与控制输出的编码关系）

注：Jump 指令编码是 000010，Jump 信号输出 1，其余输出 0

使用 case 语句，将每一种 opCode 对应的译码输出写出即可，这里以 R-type 指令为例。

```
6'b000000: //R
```

```
begin
```

```
    regDst=1;
```

```
    aluSrc=0;
```

```
    memToReg=0;
```

```
    regWrite=1;
```

```

memRead=0;

memWrite=0;

branch=0;

aluOp=2'b10;

jump=0;

end

```

主控制单元 Ctr 的仿真即将所有指令的 opCode 输入，检查输出即可。

```

#100;

#100 opCode = 6'b000010;

#100 opCode=6'b000000;


#100 opCode=6'b100011;

#100 opCode=6'b101011;

#100 opCode=6'b000100;

```

仿真波形如下：

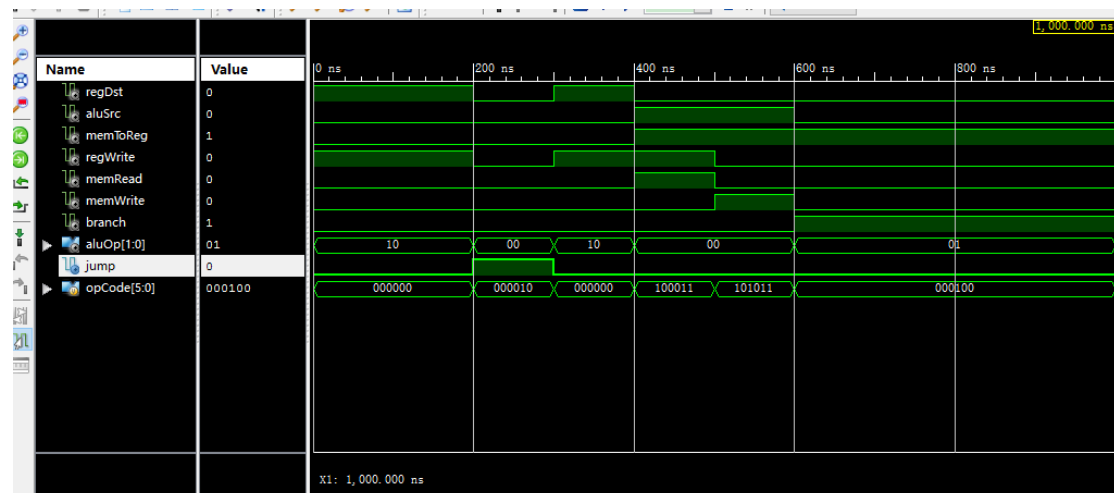

2. ALU 单元模块 ALUCtr

ALUCtr 根据主控制器提供的 ALUOp 来判断指令类型。根据指令的后 6 位区分 R 型指令。综合这两种输入，控制 ALU 做正确的操作。

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

aluCtrOut 和 alu 操作的对应关系

由 ALUOp 和 function field 得出的 ALU operation 有下标的对应的关系

ALUOp		Funct field						Operation
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	X	X	X	X	X	X	0010
X	1	X	X	X	X	X	X	0110
1	X	X	X	0	0	0	0	0010
1	X	X	X	0	0	1	0	0110
1	X	X	X	0	1	0	0	0000
1	X	X	X	0	1	0	1	0001
1	X	X	X	1	0	1	0	0111

输入输出真值表

所以，同样适用 case 语句，将各个不同的输入的对应的输出写出来即可，相关代码如下：

```
casex({aluOp, funct})  
  
    8'b00xxxxxx: aluCtr = 4'b0010;  
  
    8'bx1xxxxxx: aluCtr = 4'b0110;  
  
    8'b1xxx0000: aluCtr = 4'b0010;  
  
    8'b1xxx0010: aluCtr = 4'b0110;
```

```

8'b1xxx0100: aluCtr = 4'b0000;

8'b1xxx0101: aluCtr = 4'b0001;

8'b1xxx1010: aluCtr = 4'b0111;

endcase

```

ALUCtr 的仿真测试代码：

```

#100;

#100 aluOp = 2'b00;

#100 aluOp = 2'b01;

#100 aluOp = 2'b10; funct = 6'b000000;

#100 aluOp = 2'b10; funct = 6'b000010;

#100 aluOp = 2'b10; funct = 6'b000010;


#100 aluOp = 2'b10; funct = 6'b000100;

#100 aluOp = 2'b10; funct = 6'b000101;

#100 aluOp = 2'b10; funct = 6'b001010;

```

仿真波形如下：

 

### 3. ALU

根据 ALUCtr，对两个输入做对应的操作。ALURes 输出结果。如果是

减法操作，若结果为 0，zero 输出置为 1.

输入: input1 (32bit), input2 (32bit), aluCtr (4bit)

输出: zero(1bit), aluRes (32bit)

部分关键代码如下:

```
always @ (input1 or input2 or aluCtr)
    begin
        if(aluCtr == 4'b0010) //+
            aluRes = input1 + input2;
        else if(aluCtr == 4'b0110) //-
            begin
                aluRes = input1 - input2;
                if(aluRes == 0)
                    zero = 1;
                else
                    zero = 0;
            end
        else if(aluCtr == 4'b0000) //&
            begin
                aluRes = input1 & input2;
                if(aluRes == 0)
                    zero = 1;
```

```

else

    zero = 0;

end

```

ALU 的仿真测试代码：

```

#100;

#100 input1 = 0; input2 = 0; aluCtr = 4'b0000;

#100 input1 = 0; input2 = 0; aluCtr = 4'b0000;

#100 input1 = 255; input2 = 170; aluCtr = 4'b0000;

#100 input1 = 255; input2 = 170; aluCtr = 4'b0001;

#100 input1 = 1; input2 = 1; aluCtr = 4'b0010;

#100 input1 = 255; input2 = 170; aluCtr = 4'b0110;

#100 input1 = 1; input2 = 1; aluCtr = 4'b0110;


#100 input1 = 255; input2 = 170; aluCtr = 4'b0111;

#100 input1 = 170; input2 = 255; aluCtr = 4'b0111;

#100 input1 = 0; input2 = 1; aluCtr = 4'b1100;

```

仿真波形如下：

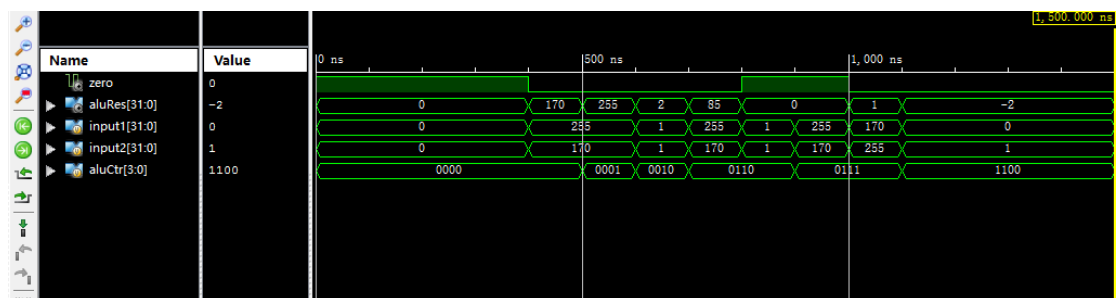

## 五、心得体会

这次实验算是真正接触了 Verilog 这个语言，收获不小。对于 `always`，`case`，`begin end` 等相关语法知识有了一定的了解。实验本身逻辑并不复杂，主要就是一些判断语句，将所有情况的输入输出的关系搞清楚即可。同时还使用仿真波形来验证，更加直观。在后来的 lab 中会发现，仿真波形能让我们更容易发现程序中的错误。